

# Prelab 2 - worksheet answers

CSC 355

①

	00	01	11	10
$A_0$	0	0	0	0
1	1	0	0	0

	00	01	11	10
$M_1$	0	0	1	1
1	1	0	1	0

	00	01	11	10
$M_{00}$	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$② \quad M_1 = C_1 C_0 + C_1' C_0' R + C_1 C_0' R'$$


$$M_0 = C_0 \oplus R \Rightarrow C_0 R' + C_0' R$$

$$A = C_1' C_0' R$$


And

③ using 2 input and or gates and inverters:


m1:

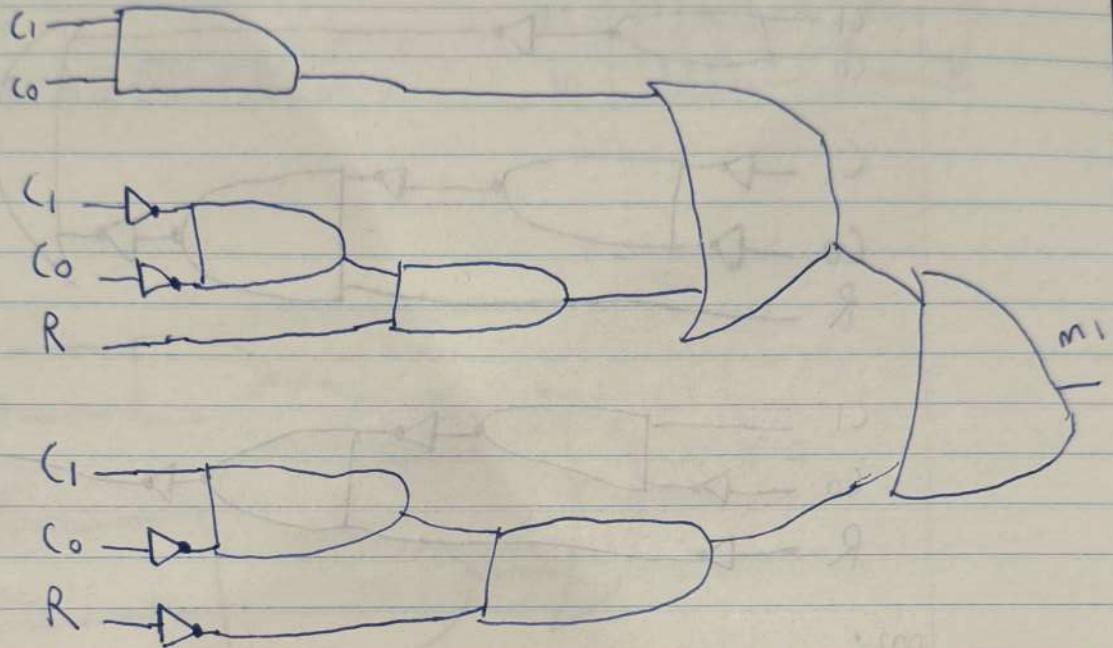

m2:

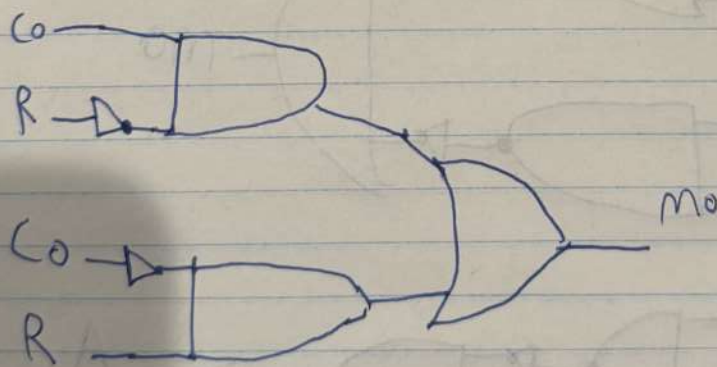


A:

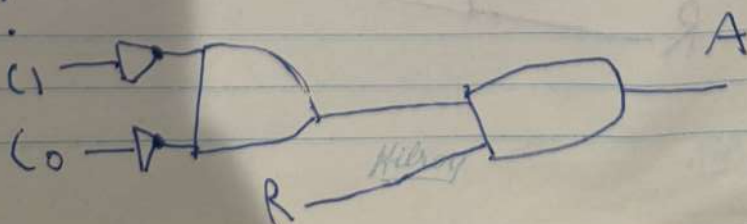





6/1/17  
using 2 input hand gates:

M1:

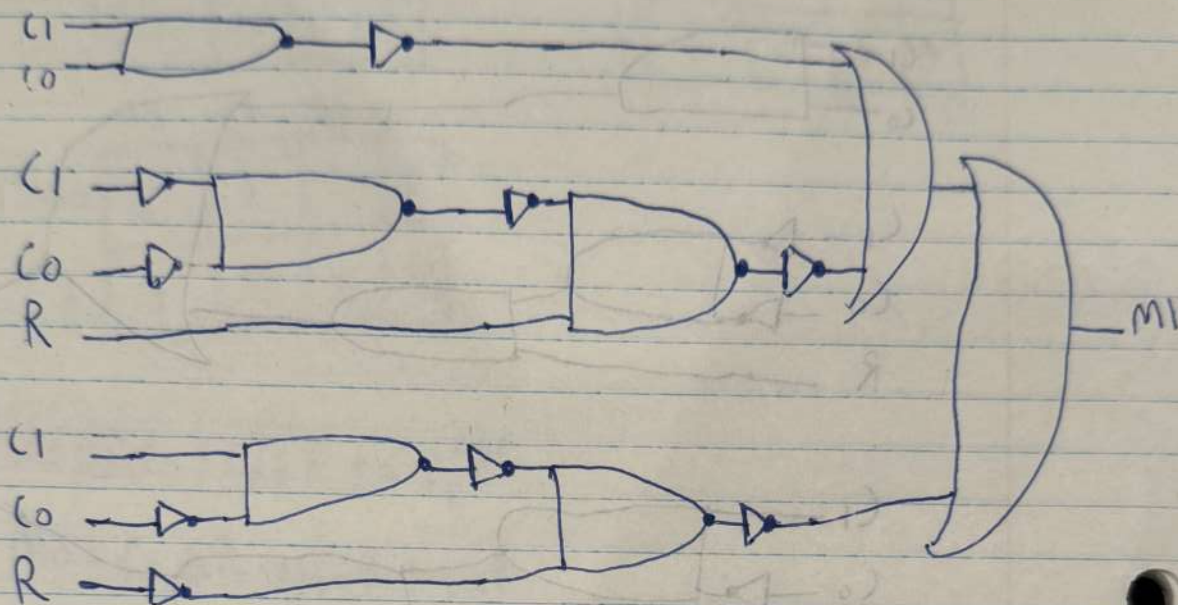

M2:

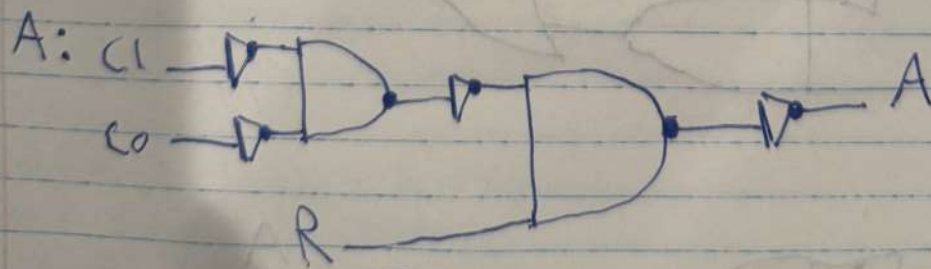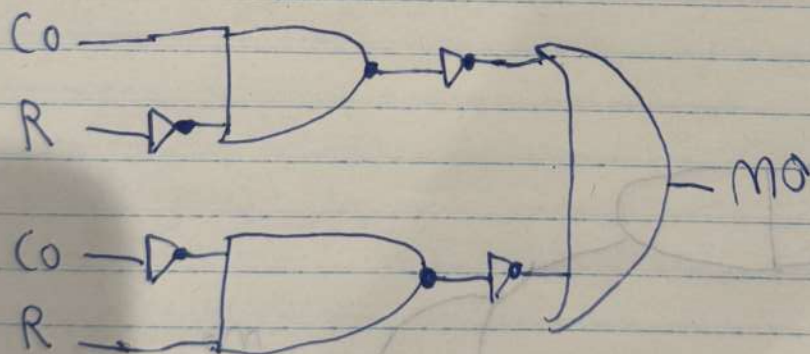


④  $F(A,B,C,D) = \sum m(5,8,12,13)$   
 $+ \sum d(7,15)$

sol:  $F(A,B,C,D) = BD + A\bar{C}\bar{D}$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	4	1 5	X 7
11	1 12	1 13	X 15	0 14
10	1 8	0 9	0 10	0 11

⑤

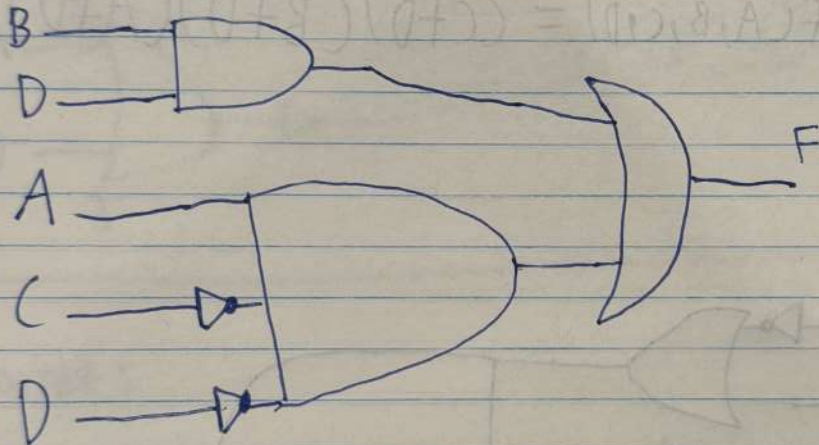



$$\textcircled{6} F(A, B, C, D) = \sum_m(5, 8, 12, 13) \\ + \sum_d(7, 15)$$


CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	X	0
11	1	1	X	0
10	1	0	0	0

$$\Rightarrow F(A, B, C, D) =$$


$$C\bar{D} + \bar{B}D + \bar{A}\bar{D}$$

$$\text{POS} \Rightarrow F(A, B, C, D) = (C + D)(B + \bar{D})(A + D)$$

$\textcircled{7}$

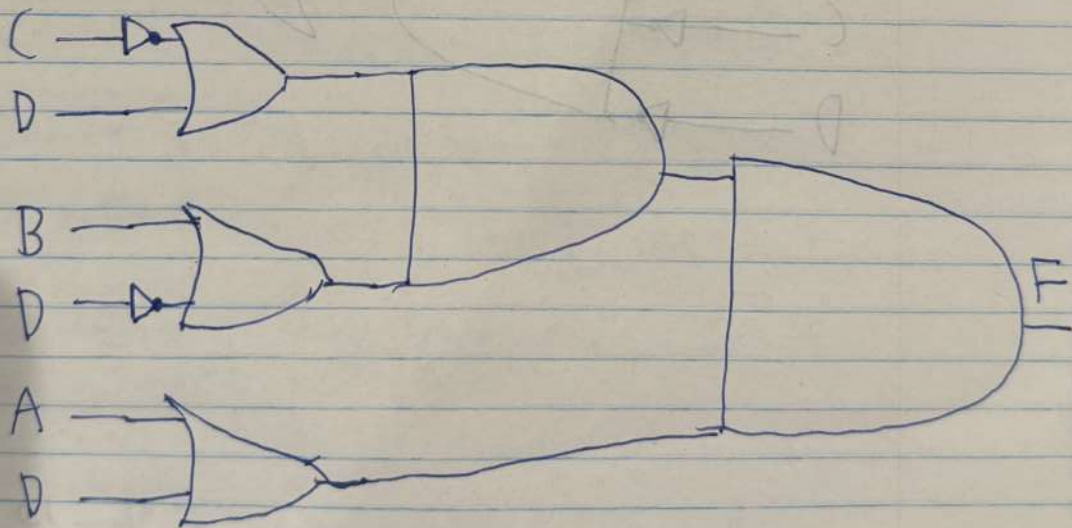

⑧

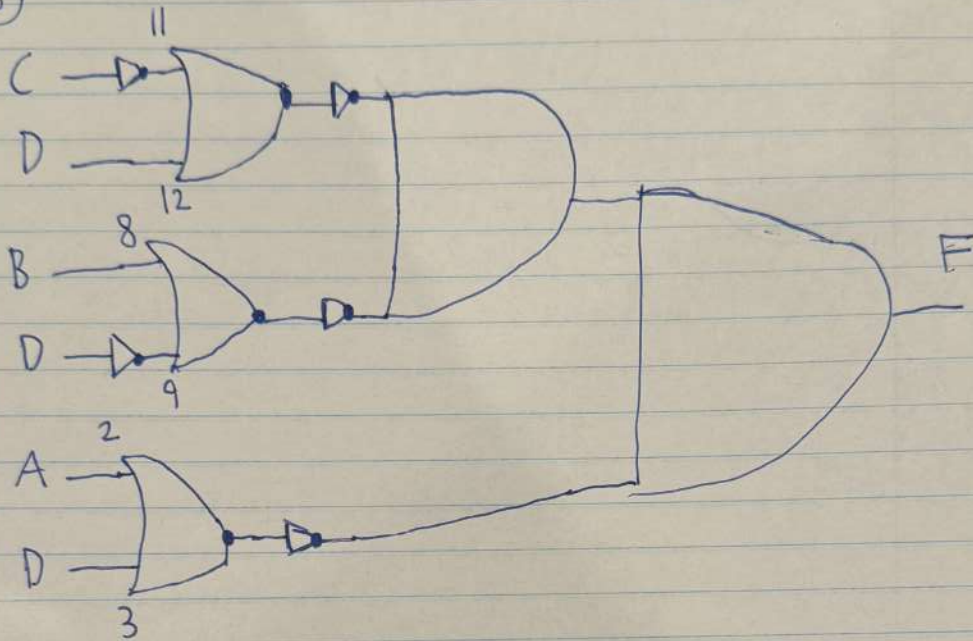

I learned :

the difference between nor and or , nand and And ,  
Pos and soP , and using chips for my gates .